

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



CIRCUITOS DIGITALES AVANZADOS
Practica 1 Circuito Detector de Secuencia

Docente: Lara Camacho Evangelina

Alumnos:

Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto **1261509**

INDICE

INTRODUCCION	3
DIAGRAMA DE ESTADOS	4
TABLA DE TRANSICION.....	5
OBTENCION DE ECUACIONES LOGICAS	6
CIRCUITO FINAL.....	7
CONCLUSIONES.....	8

INTRODUCCION

Un detector de secuencia es un circuito secuencial síncrono que es usado para detectar una secuencia binaria en la entrada. La salida del circuito es verdadera cuando en la entrada se presenta la secuencia determinada.

Hay dos tipos de detectores de secuencia: con o sin traslape. En un detector con traslape, los últimos bits de una secuencia aceptada son tomados como los primeros de una siguiente. Por ejemplo, teniendo un detector que activa su salida cuando encuentra la secuencia 11011, si el detector es con traslape, entonces los últimos dos unos de una secuencia aceptada actúan como los dos primeros unos de la siguiente secuencia. En cambio, el detector sin traslape se reinicia a sí mismo al estado inicial después de que la secuencia ha sido aceptada.

En esta práctica, con la utilización de flip-flops D, se desarrollará un detector de secuencia sin traslape, con una entrada X y una salida Z, el cual detectará la secuencia 10110. La salida Z será 1 cada que la secuencia sea detectada.



DIAGRAMA DE ESTADOS

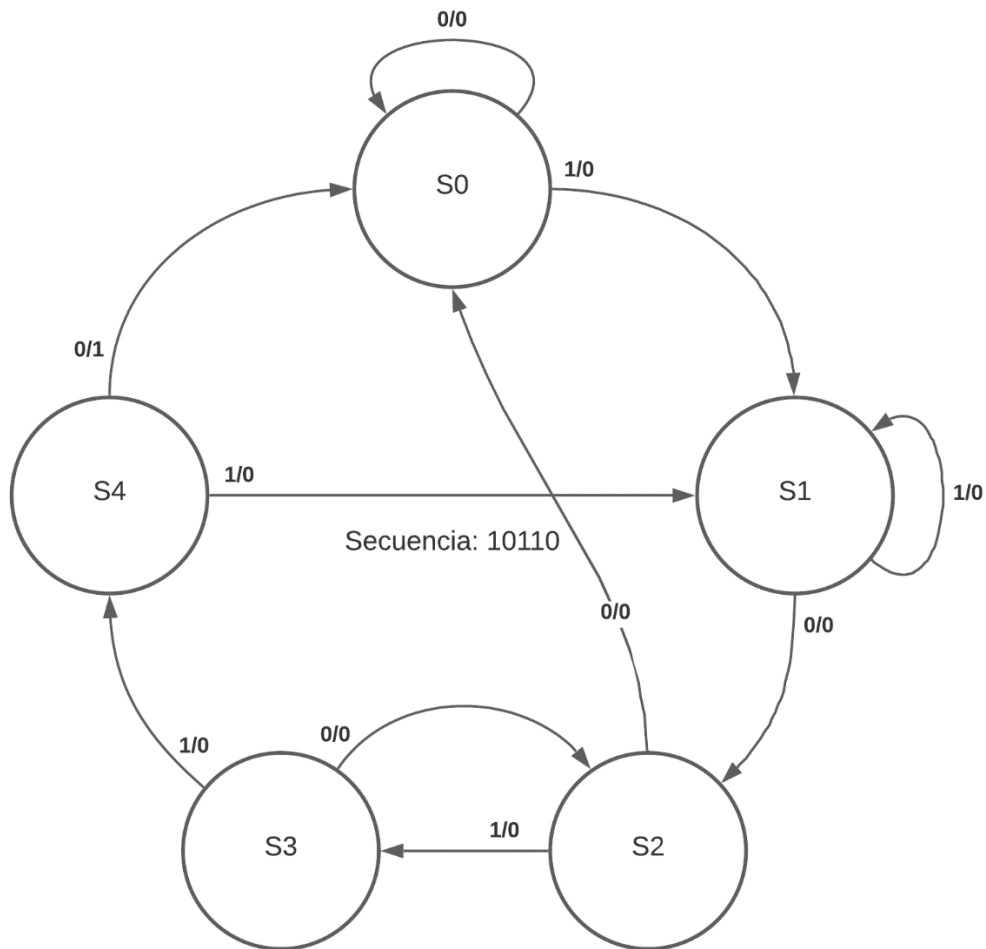


TABLA DE TRANSICION

Secuencia: 10110		Siguiete Estado / Salida	
ESTADO ACTUAL		X=0	X=1
A	000	000/0	001/0
B	001	010/0	001/0
C	010	000/0	011/0
D	011	010/0	100/0
E	100	000/1	001/0
F	101	000/0	000/0
G	110	000/0	000/0
H	111	000/0	000/0

Para la creación de la tabla de transición se tomaron en cuenta aquellos estados en los que el detector no puede entrar una vez encendido pero que pueden suceder al momento de iniciar el circuito (estos estados son FGH).

OBTENCION DE ECUACIONES LOGICAS

D0 **Y0,X**

		00	01	11	10
Y2,Y1	00	0	1	1	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	1	0	0

D1 **Y0,X**

		00	01	11	10
Y2,Y1	00	0	0	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

D2 **Y0,X**

		00	01	11	10
Y2,Y1	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Las ecuaciones obtenidas por cada mapa son:

$$D0(Y2, Y1, Y0, X) = Y2'Y1'X + Y2'Y0'X + Y1'Y0'X$$

$$D1(Y2, Y1, Y0, X) = Y2'Y0X' + Y2'Y1Y0'X$$

$$D2(Y2, Y1, Y0, X) = Y2'Y1Y0X$$

Cada ecuación indica las conexiones de un flip-flop tipo D.

Karnaugh Map

01 **Y0,X**


		00	01	11	10
Y2,Y1	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	0

Para obtener la ecuación de salida también se utilizó un mapa de Karnaugh:

$$Z(Y2, Y1, Y0, X) = Y2Y1'Y0'X'$$

CIRCUITO FINAL

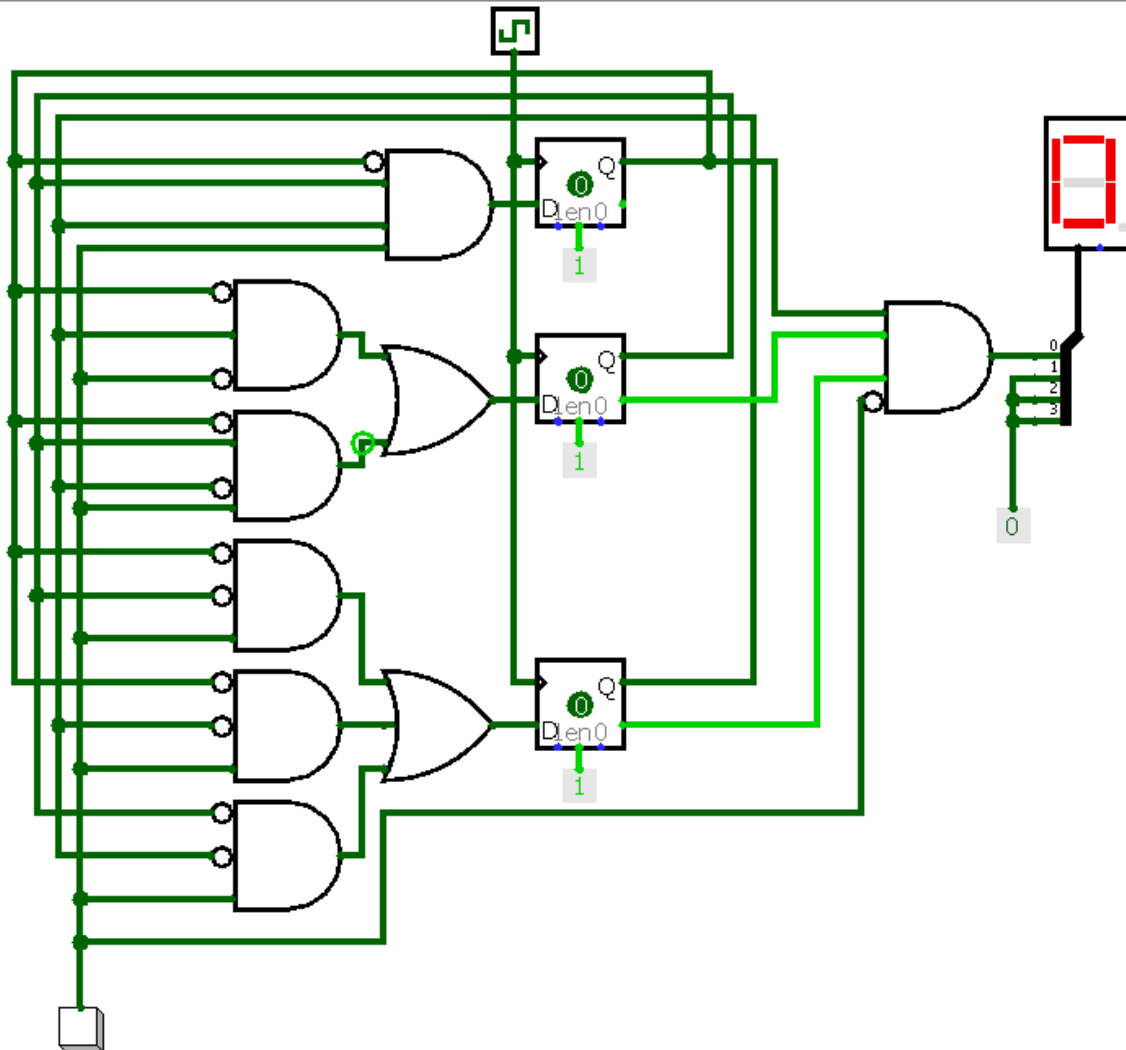Una vez conectados los flip-flops de acorde las ecuaciones, le agregamos un display hexadecimal con el motivo de indicar visualmente (con un 1 o un 0) cada que la secuencia sea detectada. De esta forma, el circuito quedaría así:



CONCLUSIONES

Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto:

Esta práctica nos ayudó aun mas a familiarizarnos con los circuitos secuenciales, en especial con los detectores de secuencia, así mismo, sirvió de introducción para la siguiente práctica. La cual también es un detector de secuencia, pero ahora con el agregado de tener traslape.