

Timer LM555

Vcc = 5V 15V

Trigger = 1.67V 5V

Reset = 0.5V

Control = 3.33V 10V

Threshold = 0.667 x Vcc

Astable comienza en 10:00m

Terminal 7 es descarga

$$V_{cc} = (R_a + R_b)i(t) + V_{capacitor}$$

$$V_{capacitor} = \frac{1}{c} \int_0^{\infty} i(t) dt$$

Despejando i(t)

$$\frac{V_{cc}}{s} = R_i(s) + \frac{i(s)}{cs} = i(s) \frac{(R + 1)}{sc} = i(s) \frac{Rcs + 1}{sc}$$

Despejando i(s)

$$i(s) = \frac{V_{cc}sc}{s} (Rc + 1)$$

$V_{capacitor}$

$$\frac{1}{c} \int_0^{\infty} i(t) dt = \frac{V_{cc}}{R_c} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{Rc}} dt$$

Calculando la integral

$$V_{cc}(1 - e^{-\frac{t}{Rc}})$$

$$\text{Calcular } t \text{ si } v_{cc} = \frac{2V_{cc}}{3} \rightarrow \frac{2V_{cc}}{3} = V_{cc} \left(1 - e^{-\frac{t}{Rc}}\right) \rightarrow \frac{2}{3} = 1 - e^{-\frac{t}{Rc}} \rightarrow e^{-\frac{t}{Rc}} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$-\frac{t}{Rc} = \ln\left(\frac{1}{3}\right) \rightarrow t_{max} = -Rc \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\text{si } V_{cc} = \frac{V_{cc}}{3} \rightarrow -\frac{t}{Rc} = \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$t_{min} = -Rc \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$t_{max} = -Rc \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$t = t_{max} - t_{min}$$

$$t = -Rc \ln\left(\frac{1}{3}\right) + Rc \ln\left(\frac{2}{3}\right) = Rc \left(-\ln\left(\frac{1}{3}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right)\right)$$

$$\text{Tiempo de carga} = Rc \ln(2) = (R_a + R_b)c \ln(2)$$

*Tiempo de descarga*

$$0 = Rbi(t) + \frac{1}{c} \int_0^t i(t) dt \rightarrow \text{laplace} \rightarrow 0 = Rbi(s) + \frac{1}{sc} i(s) = i(s) \left(Rb + \frac{1}{sc}\right)$$

*Para la descarga*

$$\frac{2}{3} = Vc e^{-\frac{t}{Rc}}$$

*Despejando el tiempo<sub>min</sub>*

$$\ln\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{t}{Rbc} \rightarrow t_{min} = -Rbc \ln\left(\frac{2}{3}\right) \rightarrow t_{max} = -Rbc \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$t = t_{max} - t_{min} = -Rbc \ln\left(\frac{1}{3}\right) + Rbc \ln\left(\frac{2}{3}\right) = Rbc \ln(2)$$

*Periodo*

$$T = (R_a + R_b)c \ln(2) + Rbc \ln(2) \rightarrow \ln(2) c(R_a + R_b)$$

$$F = \frac{1}{T} \rightarrow 1/(\ln(2) c(R_a + R_b)) \rightarrow \frac{1.4426}{c(R_a + R_b)}$$

$$D = \text{ciclo de trabajo} = \frac{t_{bajo}}{T} \rightarrow \frac{t_{bajo}}{t_{alto} + t_{bajo}}$$

*Ejemplo*

$$D = \frac{Rbc \ln(2)}{(R_a + R_b)c \ln(2) + Rbc \ln(2)} \rightarrow \frac{\frac{c \ln(2)}{c \ln(2)} R_b}{R_a + R_b + R_b} = \frac{R_b}{R_a + 2R_b}$$

*Los valores de Resistencias tienen que estar por encima de 1kΩ para no hacer consumir al circuito corriente de mas*

*Ejercicio => Si c = 0.1μf, R<sub>a</sub> = 5kΩ, R<sub>b</sub> = ? y f = 1khz → 4713.47 → 4.7kΩ*

$$(R_a + R_b)_{max} = 20M\Omega$$

$$(R_a + R_b)_{min} = 1K\Omega$$

*Escriba aquí la ecuación.*

*Calcular para 1hz, 60hz y 5khz*

*Calcular tambien D*

$$V_{cc} = R_a i(t) + \frac{1}{c} \int_0^t i(t) dt$$

transformando Voltaje de capacitor por laplace

$$\frac{V_{cc}}{s} = R_a i(s) + \frac{1}{sc} i(s) = i(s) \left( R_a + \frac{1}{sc} \right)$$

$$\frac{V_{cc}}{s} = i(s) \frac{R_a cs + 1}{sc}$$

$$i(s) = \frac{V_{cc}}{s} \frac{sc}{R_a cs + 1} = \frac{\frac{cV_{cc}}{R_a c}}{\frac{R_a cs + 1}{R_a c}} = \frac{V_{cc}}{R_a} \frac{1}{s + \frac{1}{R_a c}}$$

Antitransformada

$$i(t) = \frac{V_{cc}}{R_a} e^{-\frac{t}{R_a c}}$$

Voltaje en el capacitor

$$V_{capacitor} = \frac{1}{c} \int_0^t i(t) dt = i(t) = \frac{V_{cc}}{R_a} e^{-\frac{t}{R_a c}}$$

$$V_{capacitor} = -V_{cc} e^{-\frac{t}{R_a c}} \Big|_0^t = -V_{cc} e^{-\frac{t}{R_a c}} + V_{cc} e^{-\frac{0}{R_a c}}$$

$$V_{capacitor} = V_{cc} \left( 1 - e^{-\frac{t}{R_a c}} \right)$$

$$\frac{2V_{cc}}{3} = V_{cc} \left( 1 - e^{-\frac{t}{R_a c}} \right)$$

$$e^{-\frac{t}{R_a c}} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$-\frac{t}{R_a c} = \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$t = -R_a c \ln\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$t = 1.1 R_a c$$

para un tiempo de un segundo

$$c = 1\mu$$

$$R_a = \frac{t}{1.1c} = \frac{1}{1.1 * 1\mu} = 909k\Omega$$

Hacer de 500ms, 5s y 15s